

Q.1Solⁿ :- Tutorial - 7

①

(i) The peak value of flux

$$\phi_m = \frac{E_1}{4.44 f N_1} = \frac{230}{4.44 \times 50 \times 30} = 0.034534 \text{ Wb}$$

$$\therefore B_m = \frac{\phi_m}{A} = \frac{0.034534}{250 \times 10^{-4}} = 1.3814 \text{ T}$$

(ii) The voltage induced in secondary winding


$$E_2 = E_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 230 \times \frac{350}{30} = 2683.33 \text{ V}$$

$$= 2.683 \text{ kV}$$

(iii) The primary current

$$I_1 = I_2 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = 100 \times \left(\frac{350}{30} \right) = 1166.67 \text{ A}$$

$$= 1.167 \text{ kA}$$

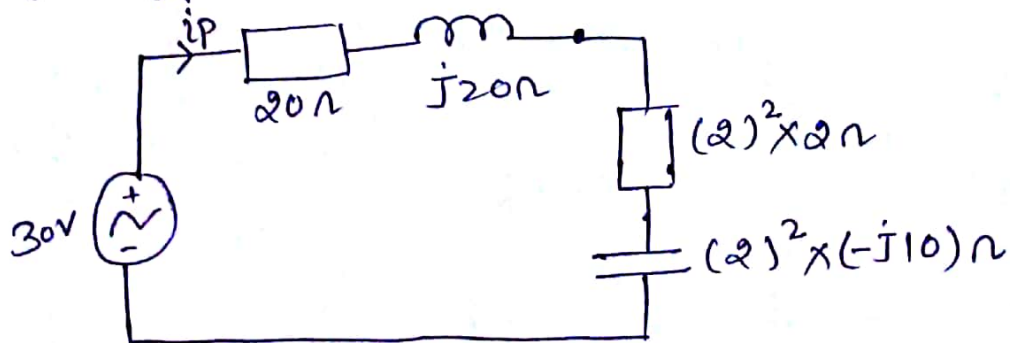Q.2 Transforming the load impedance into primary

$$I_p = \frac{30 \angle 0^\circ}{20 + j20 + 2^2(2 - j10)} = 0.872 \angle 35.53^\circ$$

$$\therefore I_L = 2 I_p = 2 \times 0.872 \angle 35.53^\circ$$

$$I_L = 1.74 \angle 35.53^\circ \text{ A}$$

Q.3 Given $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 0.02\Omega$, $X_{e1} = 35\Omega$

$$\text{the trans-ratio } K = \frac{250}{6600} = 0.0379$$

$$\text{the full load current, } I_2 = \frac{40000}{250} = 160 \text{ A}$$

$$\therefore R_{e2} = k^2 R_1 + R_2 = (0.0397)^2 \times 10 + 0.02$$

$$= 0.0343 \Omega$$

$$\text{and } X_{e2} = k^2 X_{e1} = (0.0379)^2 \times 35$$

$$= 0.0502 \Omega$$

(a) for power factor, $\cos \phi = 1$; $\sin \phi = 0$, Hence:-

$$\therefore \% \text{ Regulation} = \frac{I_2 R_{e2} \cos \phi + I_2 X_{e2} \sin \phi}{V_2(0)} \times 100$$

$$= \frac{160 \times 0.0343 \times 1 + 0}{250} \times 100$$

$$= 2.195\%$$

(b) for power factor, $\cos \phi = 0.8$ (lagging, ϕ positive)

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = 0.6$$

$$\therefore \% \text{ Regulation} = \frac{I_2 R_{e2} \cos \phi + I_2 X_{e2} \sin \phi}{V_2(0)} \times 100$$

$$= \frac{160 \times 0.0343 \times 0.8 + 160 \times 0.0502 \times 0.6}{250} \times 100$$

$$= 3.68\%$$

(c) for power factor, $\cos \phi = 0.8$ (leading, ϕ negative)

$$\sin \phi = 0.6$$

$$\therefore \% \text{ Regulation} = \frac{I_2 R_{e2} \cos \phi - I_2 X_{e2} \sin \phi}{V_2(0)} \times 100$$

$$= \frac{160 \times 0.0343 \times 0.8 - 160 \times 0.0502 \times 0.6}{250} \times 100$$

$$= -0.172\%$$

Q.4 (a) Using EMF equation

$$E_2 = 4.44 f N_2 \phi_m$$

$$N_2 = \frac{E_2}{4.44 f \phi_m} = \frac{250}{4.44 \times 50 \times 0.06} = 18.8 \approx 19 \text{ turns}$$

and $N_1 = \frac{E_1}{E_2} N_2 = \frac{5000}{250} \times 19 = 380 \text{ turns}$

(b) At full load and 0.8 power factor

$$P_o = (\text{kVA}) \times (\text{power factor}) = 150 \times 0.8 = 120 \text{ kW}$$

$$P_c = 1800 \text{ W} = 1.8 \text{ kW} \text{ and } P_i = 1500 \text{ W} = 1.5 \text{ kW}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_o}{P_o + P_c + P_i} \times 100 = \frac{120}{120 + 1.8 + 1.5} \times 100 = 97.31$$

(c) At half rated - kVA, the current is half the full load current, and hence output power is reduced by 0.5. Thus

$$P_o = 0.5 \times (\text{kVA}) \times (\text{power factor})$$

$$= 0.5 \times 150 \times 1 = 75 \text{ kW}$$

$$P_c = (0.5)^2 \times (\text{full-load copper loss})$$

$$= (0.5)^2 \times 1800 \text{ W} = 0.45 \text{ kW}$$

$$\text{Iron losses (fixed)}, P_i = 1500 \text{ W} = 1.5 \text{ kW}$$

$$\therefore \eta = \frac{P_o}{P_o + P_c + P_i} \times 100 = \frac{75}{75 + 0.45 + 1.5} \times 100$$

$$= 97.45\%$$

Q.5

$$Z = 65 \times 12 = 780, A = P = 4$$

$$E = \frac{\phi Z N P}{60 A} = \frac{0.02 \times 780 \times 1200 \times 4}{60 \times 4} = 312 \text{ V}$$

Q.6

$$E = \frac{\phi ZNP}{60A} = KN \quad \left\{ \text{for constant } \phi \right\}$$

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$E_2 = \frac{600}{500} \times 180 = 216V$$