
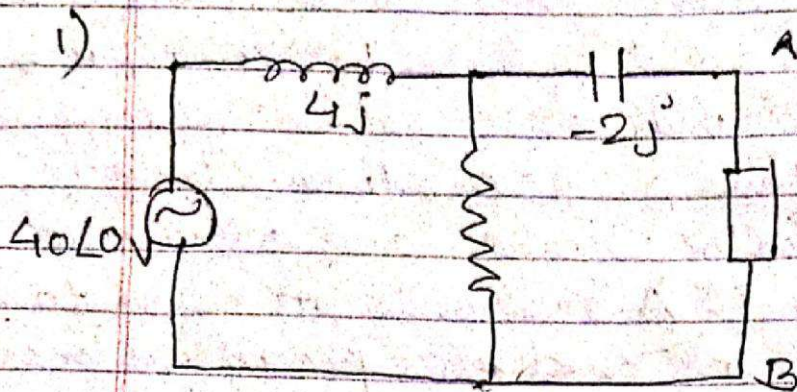


Electrical Science - 1

Assignment - 2

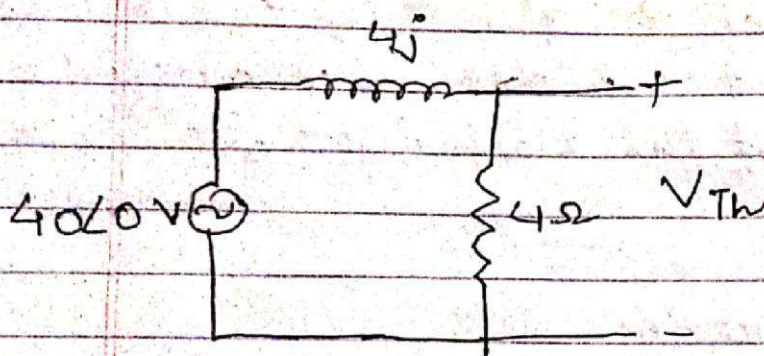

$$P_{max} = \frac{|V_{max}|^2}{8 R_{th}}$$




$$I = \frac{40}{4 + 4j}$$

$$V_{th} = 4 \left(\frac{40}{4 + 4j} \right) = \frac{40}{(1 + j)}$$

$$= \frac{40(1 - j)}{2} = 20 - 20j = 20\sqrt{2} \angle -45^\circ$$


$$Z_{th} = \frac{16j}{4 + 4j} + (-2j) = \frac{16j - 8j + 8}{4 + 4j} = 2$$
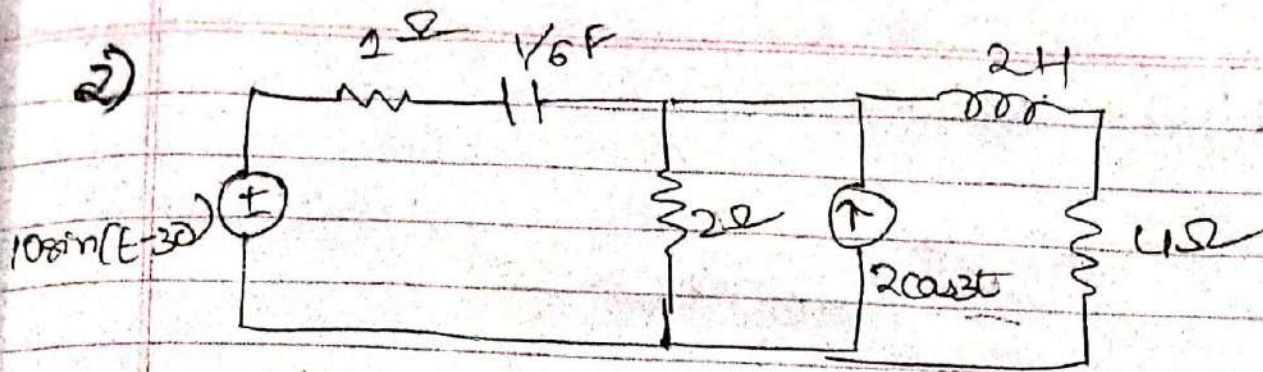
$$P_{max} = \frac{(20\sqrt{2})^2}{3 \times 2} = 100 \text{ W} \quad [P_{max} = 100 \text{ W}]$$



Applying superposition theorem

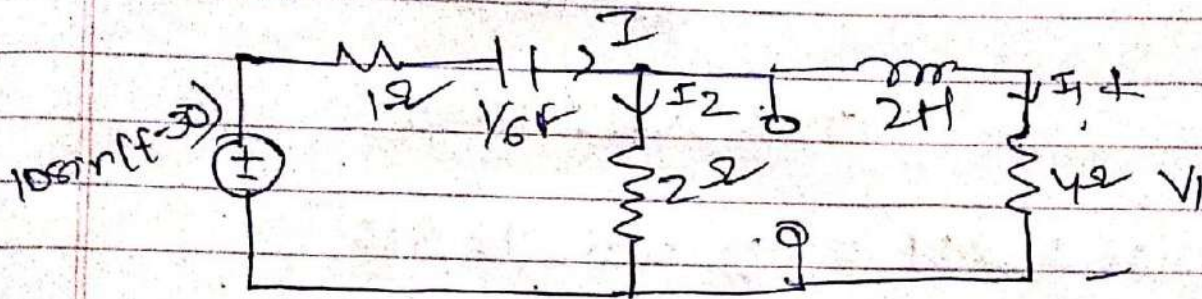When $10\sin(t-30)$ voltage source is active



$$R = (1 - j6) + \frac{2(4 + j2)}{2 + 4 + j2}$$

$$R = 1 - j6 + \frac{8 + j4}{6 + j2}$$

$$R = 1 - j6 + \frac{4 + j2}{3 + j}$$

$$R = \frac{3 - j18 + j + 6 + 4 + j^2 2}{3 + j}$$

$$R = \frac{13 - j15}{3 + j} = \frac{\sqrt{(13)^2 + (15)^2} \angle \left(\tan^{-1} \frac{15}{13} - \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right) \right)}{\sqrt{(3)^2 + 1}}$$

$$= \frac{19.899}{3.162} \angle (49.085 - 18.435)$$

$$R = 6.277 \angle 30.65$$

$$V(\omega) = 10 \angle 60^\circ$$

$$\therefore I = \frac{V(\omega)}{R} = \frac{10 \angle 60^\circ}{6.272 \angle 30.65^\circ} = 1.593 \angle 29.35^\circ$$


$$\text{there } I_1 = \frac{I \times 2}{2 + (4 + j2)} = \frac{1.593 \angle 29.35^\circ \times 2}{6 + j2}$$

$$= \frac{1.593 \angle 29.35^\circ - 18.435}{3.162}$$

$$= 0.504 \angle 10.915^\circ$$

$$V_1 = I_1 \times 4 = 2.016 \angle 10.915^\circ$$

Now when 2cos3t current source is active

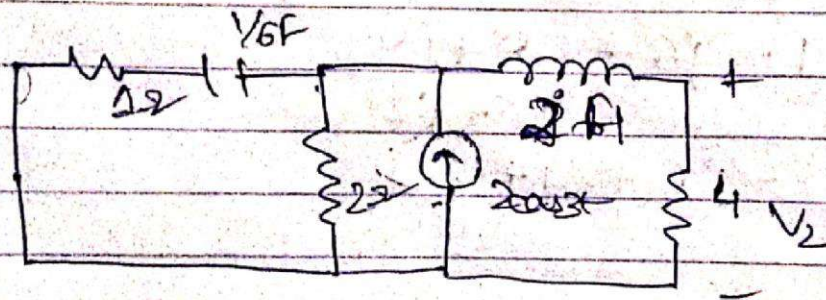


$$R_C = \frac{-j}{\omega C} = -j2, \quad R_L = j\omega L = j6$$

Now

$$R' = \frac{(1 - j2) \times 2}{3 - 2j} = \frac{2 - j4}{13} (3 + 2j)$$
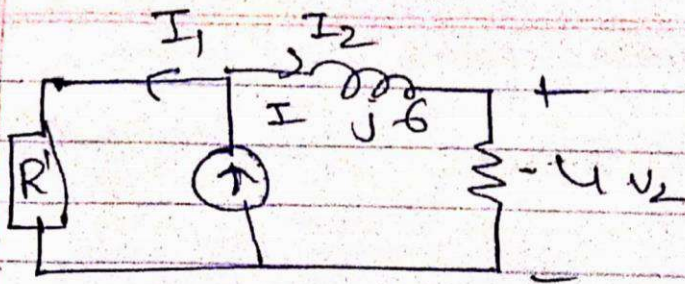
$$= \frac{6 + 4j - 12j + 8}{13} = \frac{14 - 8j}{13}$$



$$\text{Here } I_2 = \frac{I \times R_1}{R_1 + (4 + 6j)} = \frac{2 \angle 0^\circ \times \frac{2}{13} (7 - 4j)}{\frac{2}{13} (7 - 4j) + 2(2 + 3j)}$$



$$I_2 = \frac{\frac{11}{13} (8.062) \angle -29.745^\circ}{\frac{2}{13} (7 - 4j + 26 + 39j)}$$

$$\text{Hence } I_2 = 0.335 \angle -32.423^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore V_2 &= I_2 \times 4 \\ &= 1.34 \angle -32.423^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore V_{42} = V_1 + V_2 = 2.016 \angle 10.915^\circ + 1.34 \angle -32.423^\circ$$

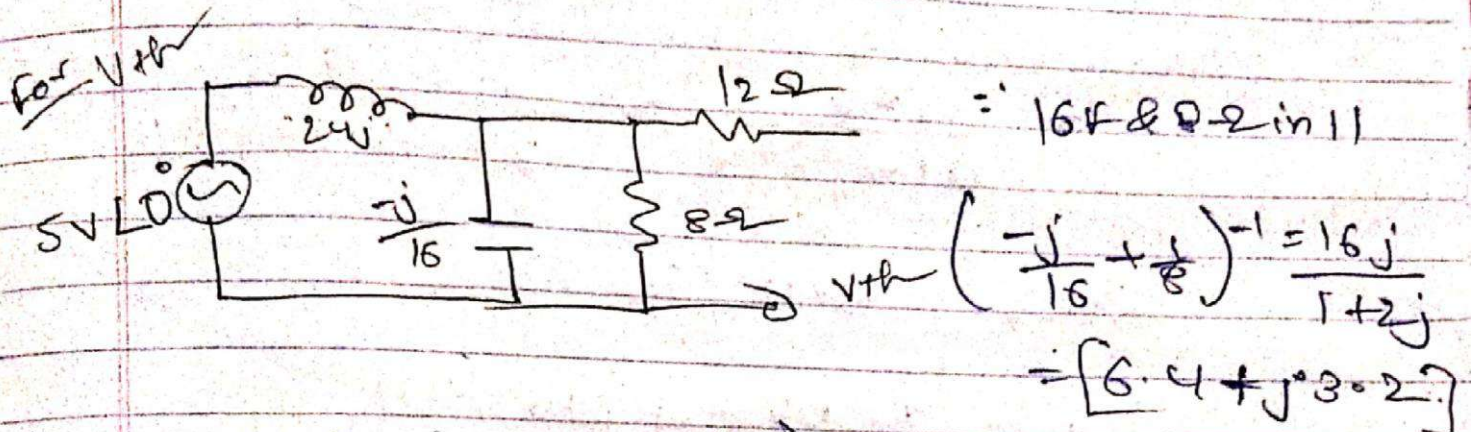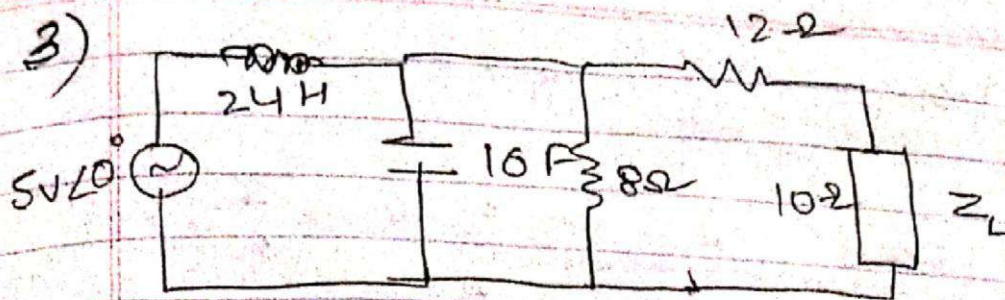
$$V_{42} = 2.016 \cos(t + 10.915^\circ) + 1.34 \cos(3t - 32.423^\circ)$$



$$V_{th} = \frac{5 \times (6.4 + j3.2)}{j24 + (6.4 + j3.2)}$$

$$= \frac{32 + 16j}{6.4 + j27.2} = \frac{35.77 \angle 2.70 - 13.73}{27.94}$$

$$V_{th} = 1.28 \angle -11.03$$

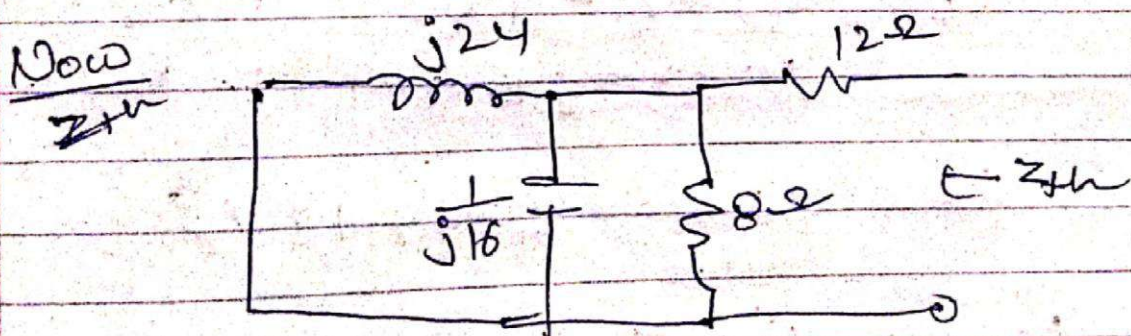

$$Z_{th} = j24 || (6.4 + j3.2) + 12$$

$$= \frac{24j(6.4 + j3.2)}{j24 + 6.4 + j3.2} + 12$$

$$Z_{th} = \frac{153.6j - 76.8}{6.4 + j27.2} + 12$$


$$= \frac{153.6j - 76.8 + 76.8 + j326.4}{6.4 + j27.2}$$

$$= \frac{480j}{6.4 + j27.2} = \frac{480 \angle 90}{27.94 \angle 23.73}$$

$$Z_{th} = 17.18 \angle 76.27$$

$$Z_{th} = 4.078 + j16.689$$

Equivalent circuit

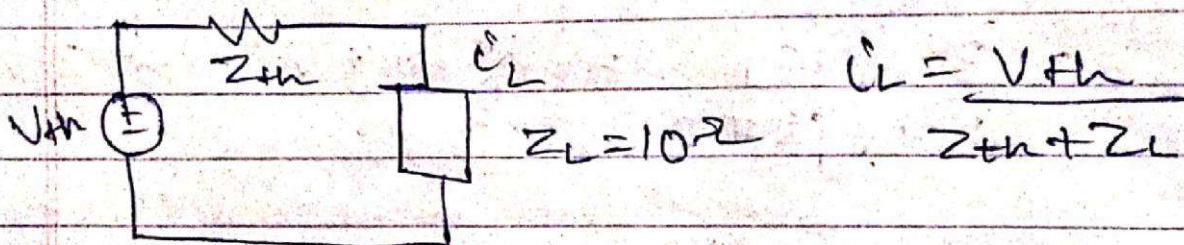


$$i_L = \frac{1.28 \angle -11.03}{4.078 + j16.689} = \frac{1.28 \angle -11.03}{21.83 \angle 6.149}$$

$$i_L = 0.058 \angle -17.179$$

$$P_{max} = i_L^2 \cdot Z_L$$

$$= (0.058)^2 \cdot 10$$

$$[P_{max} = 0.0337 \text{ watt}]$$

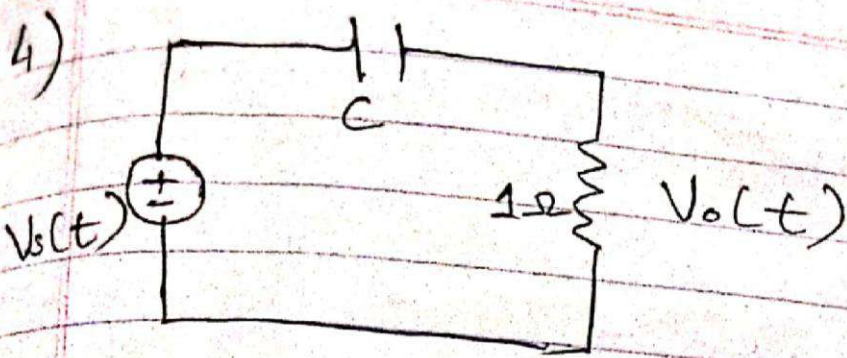

$$V_s(t) = 7.68 \cos(2t + 47^\circ)$$

$$V_o(t) = 1.59 \cos(2t + 125^\circ)$$

$$i_o(t) = 1.59 \cos(2t + 125^\circ)$$

$$i_o(t) = 1.59 \angle 125^\circ \text{ A}$$

$$X_C = \frac{-j^\circ}{2 \times C} = \frac{-0.5j^\circ}{C}$$

$$V_s(t) = I_o(t) \times Z$$

$$\frac{7.68 \angle 47^\circ}{1.59 \angle 125^\circ} = 1 - \frac{j0.5}{C}$$

$$4.83 \angle -78^\circ = 1 - \frac{j0.5}{C}$$

$$4.83 \angle -78^\circ = \sqrt{1 + \frac{0.25}{C^2}} \tan^{-1} \left(\frac{-j0.5}{C} \right)$$

On comparison

$$4.83 = \sqrt{\frac{1 + 0.25}{C^2}}$$



$$22.32 = 1 + \frac{0.25}{C}$$

$$22.32 C^2 = 0.25$$

$$C^2 = \frac{0.25}{22.32}$$

$$C = \sqrt{\frac{0.25}{22.32}} = \sqrt{0.011} = 0.1058 \text{ F}$$

5)

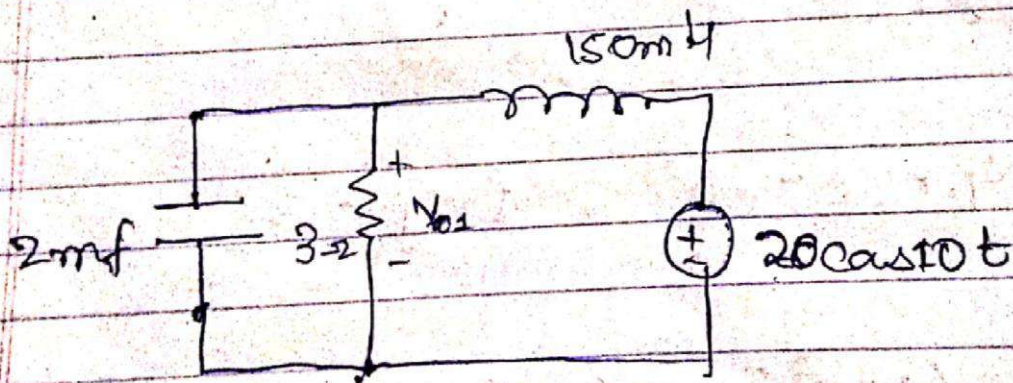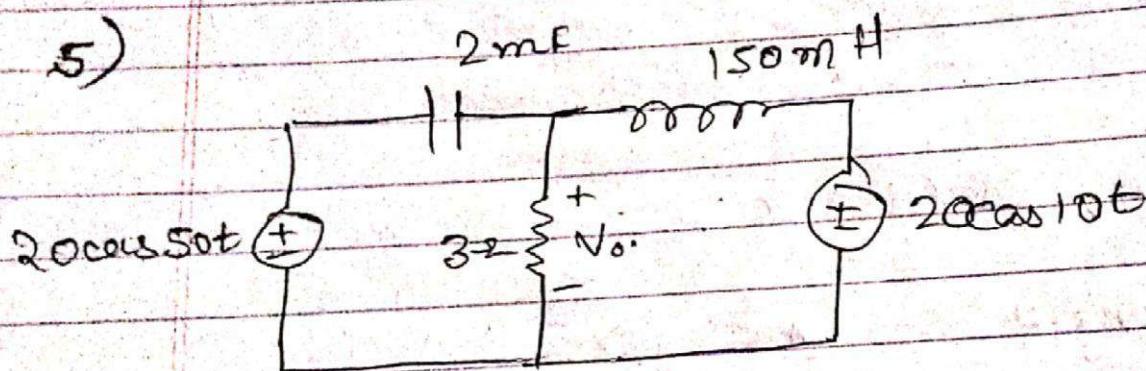

$$X_C = \frac{-j}{10 \times 2 \times 10} = -j 50$$

$$Z_{net} = \frac{-j400}{8-j50} + j1.5 = \frac{-j400 + 12j + 75}{8-j50}$$

$$= \frac{75 - j388}{8-j50} = \frac{395.18 \angle -1.198 + 11.106}{50.63}$$

$$Z_{net} = 7.80 \angle 9.908^\circ \Omega$$

$$\text{Now, } V_{\text{load}} = \frac{V \times 1.5 \angle 90^\circ}{Z_{net}} = \frac{20 \angle 0^\circ \times 1.5 \angle 90^\circ}{7.80 \angle 9.908^\circ}$$

$$= \frac{30 \angle 90 - 9.908}{7.80}$$


$$= 3.846 \angle 80.092^\circ$$

$$V_o = V - V_{\text{load}}$$

$$V_o = 20 \angle 0^\circ - 3.846 \angle 80.092^\circ$$

$$V_o = 20 \cos(10t) - 3.846 \cos(10t + 80.092^\circ)$$

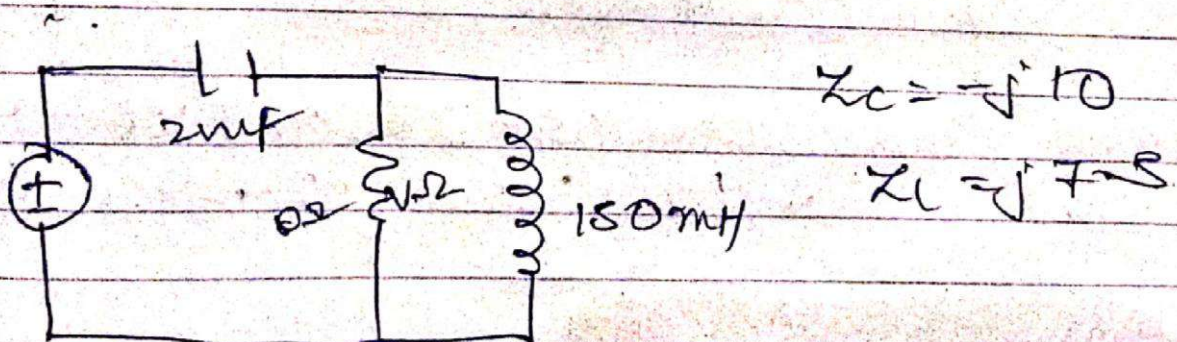where $20 \cos 10t$ voltage source is active



$$Z_{net} = \frac{j7.5 \times 8}{8 + j7.5} - j10$$

$$Z_{net} = \frac{60j - j80 + 75}{8 + j7.5} = \frac{75 - 20j}{8 + j7.5}$$

$$Z_{net} = \frac{77.62}{10.97} \angle -11.6 - 11.25$$

$$[Z_{net} = 7.08 \angle -12.21]$$

$$Noco. V_{2mf} = \frac{V}{Z_{net}} \times j^{10}$$

$$= \frac{20 \angle 0}{7.08 \angle -12.21} \times 10 \angle -90$$

$$= \frac{200}{7.08} \angle -90 + 12.21$$

$$= 28.24 \angle -77.79$$

$$V_{02} = V - V_{2mf}$$

$$= 20 \angle 0 - 28.24 \angle -77.79$$

$$= 20 \cos 50t - 28.24 \cos (50t - 77.79)$$

$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$

$$V_0 = [20 \cos 10t - 3.85 \cos (10t + 80.09)] + [20 \cos 50t - 28.24 \cos (50t - 77.79)]$$